

III UND- und ODER-Schaltung

1. Kreuze an, ob die Aussagen über UND- und ODER-Schaltungen richtig oder falsch sind.

Aussage	Richtig	Falsch
In einer UND-Schaltung sind immer mindestens zwei Schalter in Reihe geschaltet.		
Die ODER-Schaltung wird auch Sicherheitsschaltung genannt.		
Das Licht im Auto ist eine UND-Schaltung.		
In einer ODER-Schaltung sind immer mindestens zwei Schalter parallel geschaltet.		

2. Ordne den Schaltungen A bis D die Begriffe UND-Schaltung, ODER-Schaltung, Reihenschaltung oder Parallelschaltung zu.


A _____

C _____


B _____

D _____


A

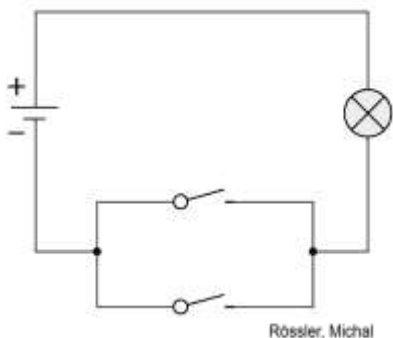

B

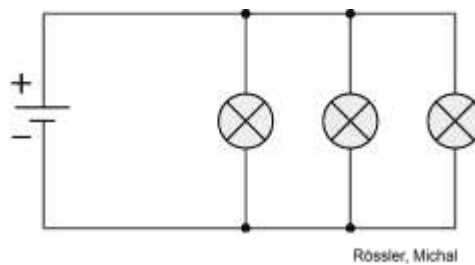

C

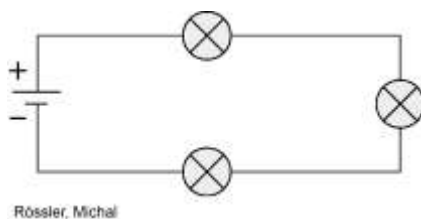

D

